

Meno : Filip Holčík
Trieda : 2.C

Meranie č. 7

Meranie vlastností nízkofrekvenčného zosilovača

Úlohy :

1. Zostrojte schému NF zosilovača
2. Na osciloskope zobrazte priebehy zistite napäťové zosilnenie
3. Zostrojte AFCH a zistite šírku pásma







