



$$\begin{aligned} 1. & I_a \times R_1 + r_2 \times (I_a - I_b) - U_1 = 0 \\ 2. & r_3 \times I_b + U_2 + r_2 \times (I_b - I_a) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_1 &= 6 \, \Omega \\ R_2 &= 15 \, \Omega \\ R_3 &= 20 \, \Omega \\ U_1 &= 10 \, \text{V} \\ U_2 &= 100 \, \text{V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6I_a + 15I_a - 15I_b - 10 &= 0 \\ 20I_b + 100 + 15I_b - 15I_a &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 105I_a - 15I_b &= 10 \\ -15I_a + 35I_b &= -100 \end{aligned}$$

$$170I_b = -650$$

$$I_b = -3.82$$

$$21I_a = -47.35$$

$$I_a = 2.25$$

$$I_a = 2.25 \, \text{A}$$

$$I_b = -3.82 \, \text{A}$$